

第 3 学年竹組 理科略案

指導者 角崎 大

1. 日 時 12月13日(木) 2校時(9:20～10:05)

2. 単元名 明かりをつけよう(2/8)

3. ねらい ○明かりがつくつなぎ方とつかないつなぎ方をまとめ、電気の通り道について理解することができる。

4. 本時の実際

時間	学習活動と児童の動き	教師の支援及び評価	センターの先生の支援	備考
9:20	1 前時の活動を想起する。	・前時に行った豆電球と電池をつないだ活動の結果を図示する。		
9:23	2 本時のめあてを確認する。			
9:25	豆電球に明かりがつくのはどのようにつないだときか。 3 問題に取り組む。 ・豆電球がつくつなぎ方とつかないつなぎ方の問題を解く。(予想をして、結果を知る。)	・本時の進め方を説明する。	○豆電球のつなぎ方の問題を出して頂き、解答実験も見せて頂く。	
9:40	4 考察をする。 ・どの場合はついてどの場合はつかないかを考察する。			
9:50	5 まとめをする。	・机間指導しながら、子どもの考えを見取る。 ・まとめを板書する。	○児童の考察を聞き、指導して頂く。 ○まとめの図を示して頂く。	
10:00	6 本時の振り返りをする。	・数名に発表を促す。	○児童の振り返りを聞いて頂き、子ども達へ理科の授業に関する助言を頂く。	